

Universidad Nacional de Educación a Distancia


GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

TRABAJO PRÁCTICO - CONVOCATORIA ORDINARIA

CURSO 2024-2025

Ingeniería de Computadores III

Natalia Solana

 

Índice

1	Ejercicio 1	2
1.1	Circuito simple	2
1.2	Circuito con implementación de F y G a nivel de puertas lógicas	3
1.3	Banco de pruebas	6
1.4	Simulación	8
2	Ejercicio 2	9
2.1	Comparador de dos números de un bit	9
2.2	Comparador de dos números de N bits	12
2.3	Banco de pruebas	13
2.4	Simulación	15

1 Ejercicio 1

En este ejercicio se pide diseñar un circuito digital que implemente las funciones F y G mostradas a continuación, que dependen de las tres variables x , y y z :

$$F = x\bar{y}\bar{z} + \bar{x} + xy\bar{z}$$

$$G = xy + \bar{x}z + yz$$

1.1 Circuito simple

Escribimos la **entity** para ambas señales, esta **entity** servirá además para la **architecture** pedida en el ejercicio 1.c.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4
5  -- esta entity sirve para la architecture ej1b y ej1c
6  entity ej1 is
7  port( F, G : out std_logic;
8        x, y, z : in std_logic);
9  end entity ej1;
```

La siguiente **architecture** describirá el comportamiento del circuito, como se pide en el apartado 1.b:

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  architecture estructural1 of ej1 is
5  begin
6
7      F <= (x and (not y) and (not z)) or (x and y and (not z));
8      G <= (x and y) or ((not x) and z) or (y and z);
9
10 end architecture estructural1;
```

1.2 Circuito con implementación de F y G a nivel de puertas lógicas

Dibujamos un circuito que implemente estas dos funciones lógicas a nivel de puertas lógicas.

 


Figure 1: Diagrama Circuito Ejercicio 1

Escribimos la **entity** y **architecture** de cada una de las puertas lógicas. Solo tendremos que describir tres tipos de puerta: AND, OR y NOT.

```
1  -- PUERTA AND
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6  entity AND_gate is
7      port (
8          A, B : in std_logic;
9          Y : out std_logic
10     );
11 end entity AND_gate;
12
13 architecture estructuraAND of AND_gate is
14 begin
15     Y <= A and B;
16 end architecture estructuraAND;
```

```

1  -- PUERTA OR
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5  entity OR_gate is
6      port (
7          A, B : in std_logic;
8          Y : out std_logic
9      );
10 end entity OR_gate;
11
12 architecture estructuraOR of OR_gate is
13 begin
14     Y <= A or B;
15 end architecture estructuraOR;

```

```

1  -- PUERTA NOT
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5  entity NOT_gate is
6      port (
7          A: in std_logic;
8          Y : out std_logic
9      );
10 end entity NOT_gate;
11
12 architecture estructuraNOT of NOT_gate is
13 begin
14     Y <= not A;
15 end architecture estructuraNOT;

```

Utilizamos las puertas lógicas que hemos diseñado como componentes para escribir una **architecture** que describa el comportamiento del circuito:

```

1      use IEEE.std_logic_1164.all;
2
3      architecture estructura2 of ej1 is
4
5          signal p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11 : std_logic;
6
7          component NOT_gate
8              port (
9                  A : in std_logic;
10                 Y : out std_logic

```

```

11 );
12 end component;
13
14 component AND_gate
15 port (
16   A, B : in std_logic;
17   Y : out std_logic
18 );
19 end component;
20
21 component OR_gate
22 port (
23   A, B : in std_logic;
24   Y : out std_logic
25 );
26 end component;
27
28 begin
29
30   -- p1 <= (not x);
31   U1: NOT_gate port map (A => x, Y => p1);
32
33   -- p2 <= (not y);
34   U2: NOT_gate port map (A => y, Y => p2);
35
36   -- p3 <= (not z);
37   U3: NOT_gate port map (A => z, Y => p3);
38
39
40   -- p4 <= (x and y);
41   U4: AND_gate port map (A => x, B => y, Y => p4);
42
43   -- p5 <= (x and p2);
44   U5: AND_gate port map (A => x, B => p2, Y => p5);
45
46   -- p6 <= (p5 and p3);
47   U6: AND_gate port map (A => p5, B => p3, Y => p6);
48
49   -- p7 <= (p4 and p3);
50   U7: AND_gate port map (A => p4, B => p3, Y => p7);
51
52   -- p8 <= (p6 or p1);
53   U8: OR_gate port map (A => p6, B => p1, Y => p8);
54
55
56   -- p9 <= (p1 and z);
57   U9: AND_gate port map (A => p1, B => z, Y => p9);

```

```

58
59     -- p10 <= (y and z);
60     U10: AND_gate port map (A => y, B => z, Y => p10);
61
62
63     -- F <= (p7 or p8);
64     U11: OR_gate port map (A => p7, B => p8, Y => F);
65
66
67     -- p11 <= (p10 or p9);
68     U12: OR_gate port map (A => p10, B => p9, Y => p11);
69
70     -- G <= (p4 or p11);
71     U13: OR_gate port map (A => p4, B => p11, Y => G);
72
73     end architecture estructura2;

```

1.3 Banco de pruebas

Finalmente el testbench para comprobar los dos diseños es el siguiente:

```

1     library IEEE;
2     use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4     entity testbench is
5     end entity testbench;
6
7     architecture tb of testbench is
8
9         -- Declaracion de sennales
10        signal x,y,z  : std_logic;
11        signal F, G : std_logic;
12
13        -- Seleccion de la entidad
14        component ej1 is
15        port( F, G : out std_logic;
16        x, y, z : in std_logic);
17        end component;
18
19        begin
20
21        UUT : ej1 port map (F => F, G => G, x => x, y => y, z => z);
22
23        vect_test: process
24
25        begin
26        x <= '0'; y <= '0'; z <= '0'; wait for 200 ns;

```

```

27  x <= '0'; y <= '0'; z <= '1'; wait for 200 ns;
28  x <= '0'; y <= '1'; z <= '0'; wait for 200 ns;
29  x <= '0'; y <= '1'; z <= '1'; wait for 200 ns;
30  x <= '1'; y <= '0'; z <= '0'; wait for 200 ns;
31  x <= '1'; y <= '0'; z <= '1'; wait for 200 ns;
32  x <= '1'; y <= '1'; z <= '0'; wait for 200 ns;
33  x <= '1'; y <= '1'; z <= '1'; wait for 200 ns;
34
35  end process vect_test;
36
37  -- Verificacion de las salidas
38  verif : process
39  variable error_status : boolean;
40  begin
41
42  wait on x, y, z;
43  wait for 100 ns;
44
45  if ((x = '0' and y = '0' and z = '0' and F = '1' and G = '0') or
46  (x = '0' and y = '0' and z = '1' and F = '1' and G = '1') or
47  (x = '0' and y = '1' and z = '0' and F = '1' and G = '0') or
48  (x = '0' and y = '1' and z = '1' and F = '1' and G = '1') or
49  (x = '1' and y = '0' and z = '0' and F = '1' and G = '0') or
50  (x = '1' and y = '0' and z = '1' and F = '0' and G = '0') or
51  (x = '1' and y = '1' and z = '0' and F = '1' and G = '1') or
52  (x = '1' and y = '1' and z = '1' and F = '0' and G = '1'))
53  then
54  error_status := false;
55  else
56  error_status := true;
57  end if;
58
59  assert not error_status report "Test fallado." severity note;
60  end process verif;
61  end architecture tb;

```

Este testbench provocará un mensaje en la pantalla en el caso de haber algún error en el test.

1.4 Simulación

La simulación enseña los siguientes datos:

 


Figure 2: Simulación del Ejercicio 1

El `testbench` no muestra ningún error en la consola, además, al comparar la simulación con la tabla de verdad vemos que los diseños funcionan correctamente:

x	y	z	F	G
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

Table 1: Tabla de verdad para las funciones F y G

2 Ejercicio 2

Se desea diseñar en VHDL un circuito combinacional que compare dos números binarios sin signo, x e y , de N bits, donde N es un parámetro genérico ($N \geq 1$). Ambos números se representan mediante señales de tipo `std_logic_vector`. El circuito produce dos salidas: `gout`, que indica si x es mayor que y , y `eout`, que señala si ambos números son iguales. La señal `gout` toma el valor '1' únicamente cuando $x > y$, mientras que `eout` es '1' sólo si $x = y$.

El diseño se plantea de forma modular e iterativa, utilizando un bloque comparador de 1 bit como componente base. A partir de este módulo, se construyen comparadores de mayor tamaño.

2.1 Comparador de dos números de un bit

El diagrama del circuito es el siguiente:

 


Figure 3: Diagrama Circuito Ejercicio 2

Escribimos la tabla de verdad y las funciones lógicas que describen el comportamiento de cada señal de salida.

x	y	eout	gout
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	0

Table 2: Tabla de verdad para las funciones eout y gout

$$eout = \overline{x \oplus y}$$

$$gout = x * \bar{y}$$

Escribimos la **entity** y **architecture** de cada una de las puertas lógicas. Solo tendremos que describir tres tipos de puerta: AND, XNOR y NOT.

```

1
2  -- PUERTA XNOR
3  library IEEE;
4  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5
6  entity XNOR_gate is
7      port (
8          A, B : in std_logic;
9          Y : out std_logic
10     );
11 end entity XNOR_gate;
12
13 architecture estructuraXNOR of XNOR_gate is
14 begin
15     Y <= A xnor B;
16 end architecture estructuraXNOR;
```

```

1
2  -- PUERTA AND
3  library IEEE;
4  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5
6  entity AND_gate is
7      port (
8          A, B : in std_logic;
9          Y : out std_logic
10     );
11 end entity AND_gate;
12
```

```

13  architecture estructuraAND of AND_gate is
14  begin
15      Y <= A and B;
16  end architecture estructuraAND;

```

```

1  -- PUERTA NOT
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5  entity NOT_gate is
6      port (
7          A: in std_logic;
8          Y : out std_logic
9      );
10 end entity NOT_gate;
11
12 architecture estructuraNOT of NOT_gate is
13 begin
14     Y <= not A;
15 end architecture estructuraNOT;

```

Utilizamos las puertas lógicas que hemos diseñado como componentes para escribir el código vhdl del comparador de dos números de un bit:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE. std_logic_1164.all;
3
4  entity comp1bit is port
5      ( eout, gout : out std_logic; -- gout a 1 si x>y, eout a 1 si x = y
6        x, y : in std_logic); -- bits a comparar
7  end entity comp1bit;
8
9  architecture comp1bit of comp1bit is
10 begin
11     eout <= (x xnor y); -- eout=1 si x=y, eot=0 en caso contrario
12     gout <= x and (not y); -- gout =1 si x=1, y =0, gout=0 en otro caso
13 end architecture comp1bit;

```

2.2 Comparador de dos números de N bits

El comparador de N bits utiliza el comparador de un bit a modo de componente.

Se crean dos variables: *p* que corresponde a *eout* y *g* que corresponde a *gout*. Se asume que en un principio ambos números son iguales, por tanto *p*=1, *g*=0. La lógica de comparación funciona con un bucle desde N-1 hasta 0, en el que primero comprueba si *g*=1, en ese caso *gout*=1 y *eout*=0 y se sale del bucle. En el caso de que *g*=0, comprueba si *p* es igual a cero. Si es así, *gout*=0, *eout*=0 y sale del bucle.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE. std_logic_1164.all;
3
4  entity compNbits is
5  generic (N: integer :=4);
6
7  port ( eout, gout : out std_logic;
8  x, y : in std_logic_vector(N-1 downto 0));
9  end entity compNbits;
10
11 architecture compNbits of compNbits is
12 signal p: std_logic_vector(N-1 downto 0):= (others => '1');
13 -- Variable interna para eout, se asume que x e y son iguales
14 signal g: std_logic_vector(N-1 downto 0):= (others => '0');
15 -- Variable interna para gout, se asume que x no es mayor que y al inicio
16
17 component comp1bit is port
18 ( eout, gout : out std_logic; -- gout a 1 si x>y, eout a 1 si x = y
19 x, y : in std_logic); -- bits a comparar
20 end component comp1bit;
21
22 begin
23
24 assert N >= 1 report "N tiene que ser mayor o igual que 1"
25 severity failure; -- si N es menor que 1 la simulacion termina
26
27
28 conexion: for i in N-1 downto 0 generate
29 compNbits: comp1bit
30 port map(
31 eout => p(i),
32 gout => g(i),
33 x => x(i),
34 y => y(i)
35 );
36 end generate conexion;
37
38 process(x, y, p, g)
```

```

39     begin
40     eout <= '1';
41     gout <= '0';
42
43     for i in N-1 downto 0 loop
44         -- va desde el bit mas significativo hasta el menos
45         if g(i) = '1' then
46             eout <= '0'; -- Si hay algun bit mayor que otro entonces eout = 0
47             gout <= '1';
48             exit;
49
50         elsif p(i) = '0' then
51             eout <= '0';
52             exit;
53         end if;
54     end loop;
55     end process;
56     end architecture compNbits;

```

2.3 Banco de pruebas

El banco de pruebas testea todas las posibles entradas al circuito y muestra al final de la simulación un mensaje con el número total de errores producidos y los detalles de cada error. Para ello, se utiliza una función llamada `to_string` que convierte un dato en `std_logic` a un `string`, el cual sí se puede mostrar en pantalla con el resto de datos.

```

1     library IEEE;
2     use IEEE.std_logic_1164.all;
3     use IEEE.numeric_std.all;
4
5     entity compNbits_tb is
6     end entity compNbits_tb;
7
8
9
10    architecture compNbits_tb of compNbits_tb is
11
12    function to_string(s: std_logic) return string is
13        --convierte std_logic en string para poder imprimir las salidas
14    begin
15        if s = '0' then
16            return "0"; -- Devuelve '0' como string
17        else
18            return "1"; -- Devuelve '1' como string
19        end if;
20    end function;

```

```

21
22  constant N : integer := 4;
23  signal eout, gout : std_logic; -- Conectar salidas UUT
24  signal x, y : std_logic_vector(3 downto 0); -- Conectar entradas UUT
25
26  component compNbits is
27  generic ( N: integer := 4);
28  port ( eout, gout : out std_logic;
29  x, y : in std_logic_vector(N-1 downto 0));
30  end component compNbits;
31
32  begin
33  -- Instanciar
34  uut : component compNbits port map
35  ( eout => eout, gout => gout, x => x, y => y );
36
37  gen_vec_test : process
38  variable numErrores : integer := 0; -- Numero de errores
39
40  begin
41  for op_X in 0 to (2**N)-1 loop
42  for op_Y in 0 to (2**N)-1 loop
43  x <= std_logic_vector(to_unsigned(op_x,N));
44  y <= std_logic_vector(to_unsigned(op_y,N));
45  wait for 100 ns;
46
47  -- Comprueba resultado
48  if (x=y and eout='0') or (x/=y and eout='1')
49  or (x>y and gout='0') or (x<y and gout = '1') then
50
51  report "Error. Valores: x=" &
52  integer'image(op_x) &
53  ", y=" &
54  integer'image(op_y) &
55  ". Salidas: gout=" & to_string(gout) &
56  ", eout=" & to_string(eout);
57  numErrores := numErrores + 1;
58  end if;
59  end loop;
60  end loop;
61
62  report "Test completo. Hay " &
63  integer'image(numErrores) & "errores." ;
64  wait; --Final simulacion
65  end process gen_vec_test;
66  end architecture compNbits_tb;

```

2.4 Simulación

La simulación no muestra ningún error al terminar.

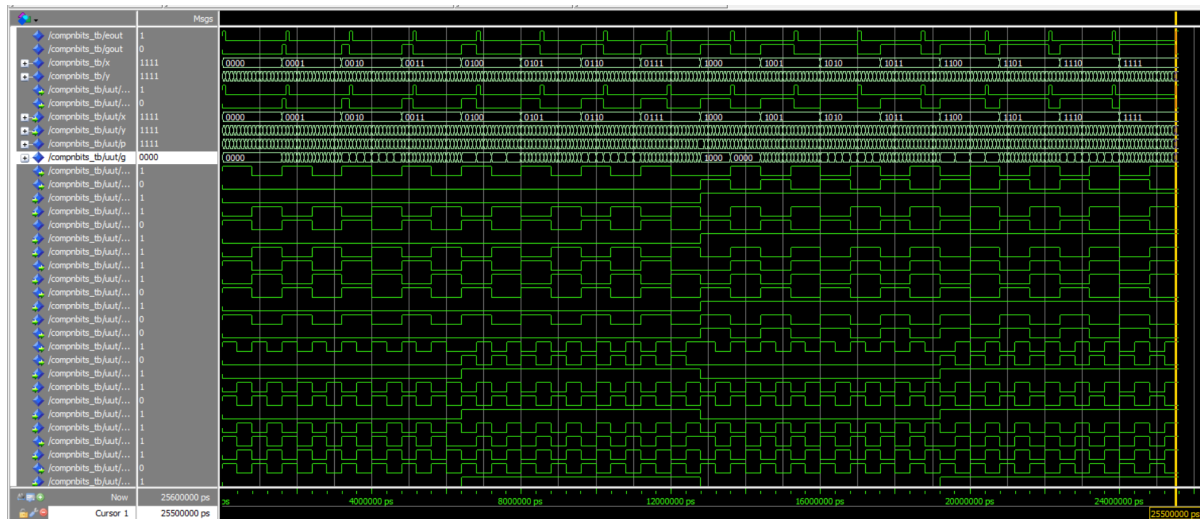


Figure 4: Simulación del Ejercicio 2